

# 数字逻辑应急手册


by mzq

## ——组合逻辑电路的分析和设计方法

### 分析：

- (1) 分别用符号标注各级门的输出端。
- (2) 从输入端到输出端逐级写出输出变量对输入变量的逻辑表达式，最后得到输入变量表示的输出函数表达式。需要用卡诺图或公式化简法化简逻辑函数成最简形式。
- (3) 列真值表。
- (4) 根据真值表或函数表达式确定电路的逻辑功能。有时功能难以用简练的语言描述，此时列真值表即可。

**例**分析图示电路的逻辑功能。

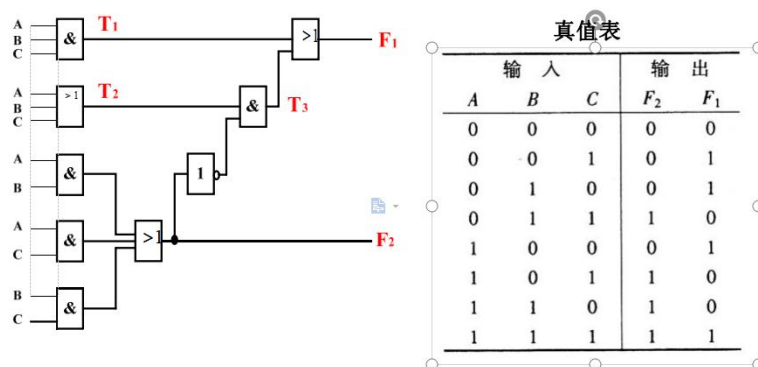

### 设计：

- ① 分析事件的因果关系，确定输入和输出变量；
- ② 定义逻辑状态的含意；
- ③ 根据因果系列出真值表；


最简：器件最少，器件种类最少，而且器件之间的连线也最少。

——例题：试用与非门设计一个将 8421-BCD 码转换为余 3 码的码制转换电路。

## ——编码器(Encoder)

一、普通编码器(Common Encoder)：任何时刻只允许输入一个编码信号，否则将发生混乱。

3 位二进制普通编码器示例：

 


$$\begin{cases}
 Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 \\
 Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 \\
 Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7
 \end{cases}
 \quad
 \begin{cases}
 Y_2 = \overline{I_4} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7} \\
 Y_1 = \overline{I_2} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7} \\
 Y_0 = \overline{I_1} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_7}
 \end{cases}$$

或门实现
与非门实现

思考 1：如何用与非门实现 8421-BCD 码普通编码器？

二、优先编码器(Priority Encoder)：允许同时输入两个以上编码信号。不过在设计 优先编码器时已经将所有的输入信号按优先顺序排了队，当几个输入信号同时出现时，只对其中优先权最高的一个进行编码。

8 线-3 线优先编码器 74LS148

 

输 入									输 出				
$\bar{S}$	$\bar{I}_0$	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_3$	$\bar{I}_4$	$\bar{I}_5$	$\bar{I}_6$	$\bar{I}_7$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_S$	$\bar{Y}_{EX}$
1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0
0	x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	1	1	0
0	x	x	x	x	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	x	x	x	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	x	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$\begin{cases} \bar{Y}_2 = (I_4 + I_5 + I_6 + I_7) \cdot S \\ \bar{Y}_1 = (I_2 \bar{I}_4 \bar{I}_5 + I_3 \bar{I}_4 \bar{I}_5 + I_6 + I_7) \cdot S \\ \bar{Y}_0 = (I_1 I_2 \bar{I}_4 \bar{I}_6 + I_3 \bar{I}_4 \bar{I}_6 + I_5 \bar{I}_6 + I_7) \cdot S \end{cases}$$

时,  $\bar{Y}$ 才为低电平。 $\bar{Y}$ 为低电平表示“电路工作, 但无编码输入”。

$\bar{Y}_S$ 为选通输出端, 其表达式为:


$$\bar{Y}_S = \bar{I}_0 \bar{I}_1 \bar{I}_2 \bar{I}_3 \bar{I}_4 \bar{I}_5 \bar{I}_6 \bar{I}_7 \cdot S$$

(3)  $\bar{Y}_{EX}$ 为扩展端, 用于扩展编码功能, 其表达式为:

$$\bar{Y}_{EX} = (I_0 + I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7) \cdot S$$

$\bar{S} = 0$ ),  $\bar{Y}_{EX}$ 即为低电平。所以,  $\bar{Y}_{EX}$ 低电平输出信号表示“电路工作, 且有编码输入”。

**例、**试用两片 74LS148 接成 16 线—4 线优先编码器, 将 16 个低电平输入信号  $A_0 \sim A_{15}$  编为 ‘0000—1111’ 16 个 4 位二进制代码, 其中  $A_{15}$  的优先权最高,  $A_0$  的优先权最低。

 


思考 2: 如何用一片 74LS148 实现 8421-BCD 码优先编码器?

——译码器(Decoder)：每个输入的二进制代码对应的输出为高、低电平信号。

## 一、二进制译码器(最小项译码器)


### 三极管集成门译码器电路

 

输 入					输 出							
$S_1$	$\bar{S}_2 + \bar{S}_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$\begin{cases} \bar{Y}_0 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 = \bar{m}_0 \\ \bar{Y}_1 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 = \bar{m}_1 \\ \bar{Y}_2 = \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 = \bar{m}_2 \\ \bar{Y}_3 = \bar{A}_2 A_1 A_0 = \bar{m}_3 \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} \bar{Y}_4 = A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 = \bar{m}_4 \\ \bar{Y}_5 = A_2 \bar{A}_1 A_0 = \bar{m}_5 \\ \bar{Y}_6 = A_2 A_1 \bar{A}_0 = \bar{m}_6 \\ \bar{Y}_7 = A_2 A_1 A_0 = \bar{m}_7 \end{cases}$$



## 二、二—十进制译码器

将输入的BCD码的10个代码译成10个高、低电平输出信号。它属于码制变换译码器中的一种。

4 线—10 线译码器 74LS42 是二—十进制译码器的一个典型例子，它将所输入的 8421—BCD 码二进制代码译成十进制代码 0~9。

74LS42 功能表

序号	输 入				输 出									
	$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$	$\bar{Y}_8$	$\bar{Y}_9$
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
伪 码	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{Y}_0 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_1 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_2 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_3 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_4 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \bar{Y}_5 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_6 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_7 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_8 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \\ \bar{Y}_9 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} \end{array} \right.$$


思考：如何实现 5421、2421、余 3 码等 BCD 码的译码转换？



### 三、显示译码器

将数字(0~9)、文字、符号(A~F)等的二进制代码翻译并显示出来的电路叫显示译码器。它包括译码驱动电路和数码显示器两部分。

**例：BCD七段字符译码显示电路**

 

- 74LS48 除了有实现 7 段显示译码器基本功能的输入 (DCBA) 和输出 ( $Y_a \sim Y_g$ ) 端外, 还引入了灯测试输入端 (LT) 和动态灭零输入端 (RBI), 以及既有 输入功能又有输出功能的消隐输入/动态灭零输出 (BI/RBO) 端
- 逻辑功能:
  - 1) 7 段译码功能 ( $LT=1$ ,  $RBI=1$ ) 在灯测试输入端 (LT) 和动态灭零输入端 (RBI) 都接无效电平时, 输入 DCBA 经 7448 译码, 输出高电平有效的 7 段字符显示器的驱动信号, 显示相应字符。除 DCBA = 0000 外, RBI 也可以接 低电平, 见表中 1~16 行。
  - 2) 消隐功能 ( $BI=0$ ) 此时 BI/RBO 端作为输入端, 该端输入低电平信号时, 表倒数第 3 行, 无论 LT 和 RBI 输入什么电平信号, 不管输入 DCBA 是什么状态, 输出全为 “0”, 7 段显示器熄灭。该功能主要用于多显示器的动态显示。
  - 3) 灯测试功能 ( $LT=0$ ) 此时 BI/RBO 端作为输出端, 端输入低电平信号时, 表最后一行, 与及 DCBA 输入无关, 输出全为 “1”, 显示器 7 个字段都点亮。该功能用于 7 段显示器测试, 判别是否有损坏的字段。
  - 4) 动态灭零功能 ( $LT=1$ ,  $RBI=1$ ) 此时 BI/RBO 端也作为输出端, LT 端输入高 电平信号, RBI 端输入低电平信号, 若此时 DCBA=0000, 表 1 倒数第 2 行, 输 出全为 “0”, 显示器熄灭, 不显示这个零。DCBA $\neq$ 0, 则对显示无影响。该功能主要用于多个 7 段显示器同时显示时熄灭高位的零。

74ls48功能表—七段译码驱动器功能表												
十进数 或功能	输入			BI/RBO	输出							备注
	LT	RBI	D C B A		a	b	c	d	e	f	g	
0	H	H	0 0 0 0	H	1	1	1	1	1	1	0	1
1	H	x	0 0 0 1	H	0	1	1	0	0	0	0	
2	H	x	0 0 1 0	H	1	1	0	1	1	0	1	
3	H	x	0 0 1 1	H	1	1	1	1	0	0	1	
4	H	x	0 1 0 0	H	0	1	1	0	0	1	1	
5	H	x	0 1 0 1	H	1	0	1	1	0	1	1	
6	H	x	0 1 1 0	H	0	0	1	1	1	1	1	
7	H	x	0 1 1 1	H	1	1	1	0	0	0	0	
8	H	x	1 0 0 0	H	1	1	1	1	1	1	1	
9	H	x	1 0 0 1	H	1	1	1	0	0	1	1	
10	H	x	1 0 1 0	H	0	0	0	1	1	0	1	
11	H	x	1 0 1 1	H	0	0	1	1	0	0	1	
12	H	x	1 1 0 0	H	0	1	0	0	0	1	1	
13	H	x	1 1 0 1	H	1	0	0	1	0	1	1	
14	H	x	1 1 1 0	H	0	0	0	1	1	1	1	
15	H	x	1 1 1 1	H	0	0	0	0	0	0	0	
BI	x	x	x x x x	L	0	0	0	0	0	0	0	2
RBI	H	L	0 0 0 0	L	0	0	0	0	0	0	0	3
LT	L	x	x x x x	H	1	1	1	1	1	1	1	4

#### 四、译码器的应用

(1) 在存储器中的应用


用作地址译码器或指令译码器，译码器输入地址码，输出为存储单元地址。如  $n$  位地址线可寻址  $2^n$  个单元。

(2) 扩展应用

在需进行大容量译码时，可将芯片进行扩展。

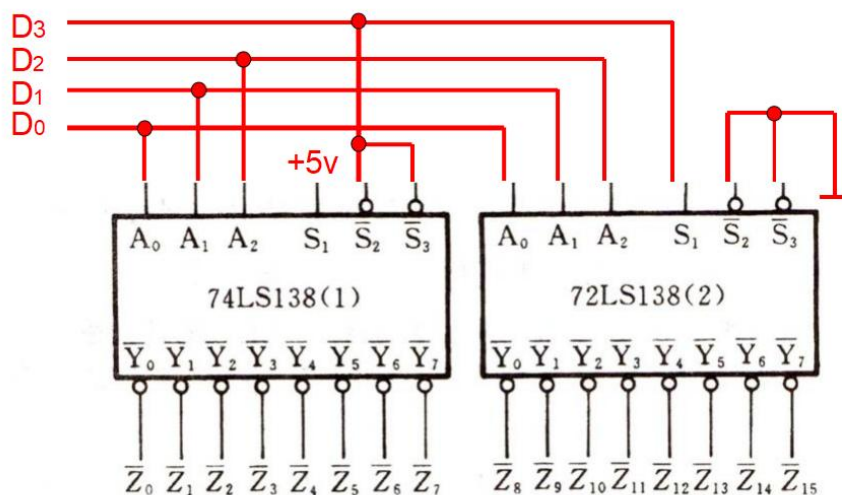**例、** 试用两片74LS138组成4线—16线译码器，  
将输入的4位二进制代码  $D_3 D_2 D_1 D_0$  译成16个独立的  
低电平信号  $Z_0 \sim Z_{15}$ 。






用两片74LS138接成的4线—16线译码器

**思考：如何用 74LS138 实现 5 线—32 线译码器？**

(3) 实现逻辑函数

**例、**用74LS138实现函数 $F(A,B,C)=AB+AC+BC$

 

**注：**实现多变量译码输入的逻辑函数时，可以先扩展再按上述方法实现。

**例、**试用74LS138设计一个多输出的组合逻辑电路。  
输出的逻辑函数为

$$\begin{cases} Z_1 = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C \\ Z_2 = BC + \overline{A}\overline{B}C \\ Z_3 = \overline{A}B + \overline{A}BC \\ Z_4 = \overline{A}BC + \overline{B}C + ABC \end{cases}$$

**思考：**如何用74LS138实现组合逻辑函数

$$F(A,B,C,D) = ABC + \overline{A}\overline{B}D + \overline{B}CD$$

(4) 有些二进制译码器还可作数据分配器使用。  
——数据分配器 (Demultiplexer)


数据传输过程中,有时需要将数据分配到不同的数据通道上,能够完成这种功能的电路称为数据分配器,亦称多路分配器、多路调节器,简称 DEMUX,其电路为单输入、多输出形式。

### 1、DEMUX 的应用


基本用途:有选择的将一个数据送到多路输出中的一路。
 
### 2、数据分配器的逻辑功能

DEMUX 的功能如同多位开关一样,将输入  $D$  送到选择输入指定的通道上(如图所示)。



 图所示为一个四路数据分配器的逻辑图,  $D$  为被传输的数据,  $A_0$ ,  $A_1$  是选择输入端,  $Y_0 \sim Y_3$  为数据输出端。




数据分配器示意图

数据分配真值表

$A_1$	$A_0$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
0	0	$D$	0	0	0
0	1	0	$D$	0	0
1	0	0	0	$D$	0
1	1	0	0	0	$D$
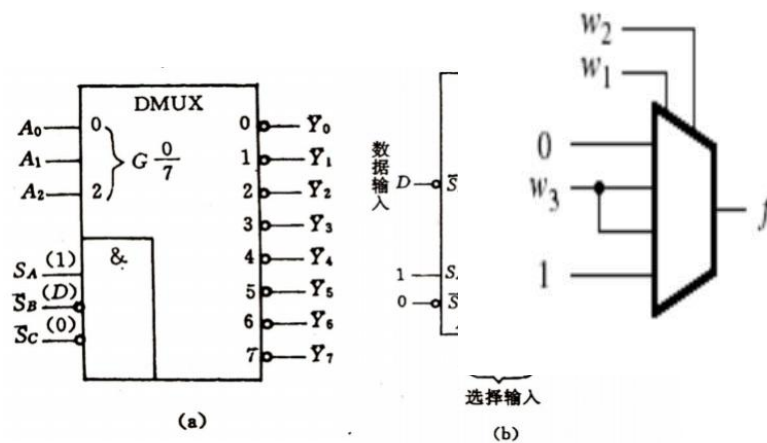
### 3、1路—8路 DEMUX74138 (应用 (4))

74138 不仅可以作 3 线—8 线译码器,而且还可用作 1 路—8 路数据分配器(如图所示)



74138用作1路—8路数据分配器的逻辑符号


(a) 国际逻辑符号 (b) 惯用逻辑符号

## ——数据选择器 ( Multiplexer )


MUX 的功能正好与 DEMUX 相反，为多输入、单输出形式。

目前，常用的 MUX 有二选一、四选一、八选一和十六选一等多种类型。

利用 4 选 1 多路器来实现 3 输入表决器

 


用 4 选 1 多路器来实现 3 位输入的异或逻辑

 
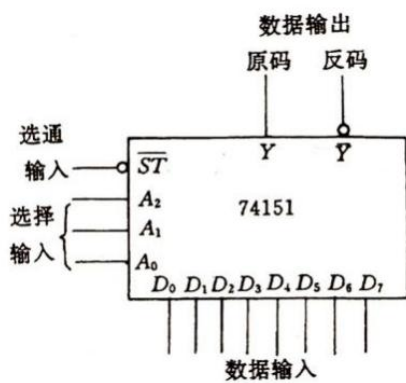
## 2、八选一数据选择器 74151

八选一 MUX 需要 3 个选择输入端，8 个数据输入端，并有互补的原码和反码两种输出形式。




74151惯用逻辑符号

74151真值表

$\overline{ST}$	输入 $A_2$	输入 $A_1$	输入 $A_0$	输出 $Y$	输出 $\overline{Y}$
1	×	×	×	0	1
0	0	0	0	$D_0$	$\overline{D}_0$
0	0	0	1	$D_1$	$\overline{D}_1$
0	0	1	0	$D_2$	$\overline{D}_2$
0	0	1	1	$D_3$	$\overline{D}_3$
0	1	0	0	$D_4$	$\overline{D}_4$
0	1	0	1	$D_5$	$\overline{D}_5$
0	1	1	0	$D_6$	$\overline{D}_6$
0	1	1	1	$D_7$	$\overline{D}_7$
 
### 3、双四选一数据选择器 74153

74153 包含两个完全相同的 4 选一 MUX，两个 MUX 有公共的地址输入端，而数据输入和输出端各自独立。通过给定不同的地址代码 ( $A_1A_0$ )，即可从 4 个输入数据中选出所需要的一个，并送至输出端  $Y$ 。




74153惯用逻辑符号


74153真值表

$\overline{ST}$	输入 $A_1$	输入 $A_0$	输出 $Y$
1	×	×	0
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$

**例：** 试用双四选一MUX74LS153组成一个8选一MUX。

 


例、试用74151实现逻辑函数 $F(A,B,C)=AB+AC+BC$

 

用74151实现逻辑函数

 例、试用一片74151实现逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = ABCD + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D$$



(a) 引入变量的卡诺图

(b) 逻辑图

用74151实现逻辑函数

思考：如何用一片74151实现逻辑函数

$$F(A, B, C, D, E) = \overline{A}BCDE + \overline{A}BC\overline{D}\overline{E} + \overline{A}B\overline{C}DE + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}\overline{E} + \overline{A}B\overline{C}DE + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}\overline{E}$$

## 一、一位数值比较器

两个1位二进制数A,B相比的情况有以下几种:


①  $A > B$  (即  $A=1, B=0$ ), 则  $\overline{A}B = 1$ , 所以可用  $\overline{A}B$

作为  $A > B$  的输出信号  $Y_{(A>B)}$ 。

② 同理可用  $AB$  作为  $A < B$  的输出信号  $Y_{(A<B)}$ 。

③ 同理可用  $A \odot B$  作为  $A = B$  的输出信号  $Y_{(A=B)}$ 。

于是, 1位数值比较器的电路图可如下设计:

 


1位数值比较器逻辑图

## 二、多位数值比较器

在比较两个多位数的大小时, 必须自高而低的逐位比较, 而且只有在高位相等时, 才需比较较低位。

下图示出了4位比较器CC14585的逻辑图。

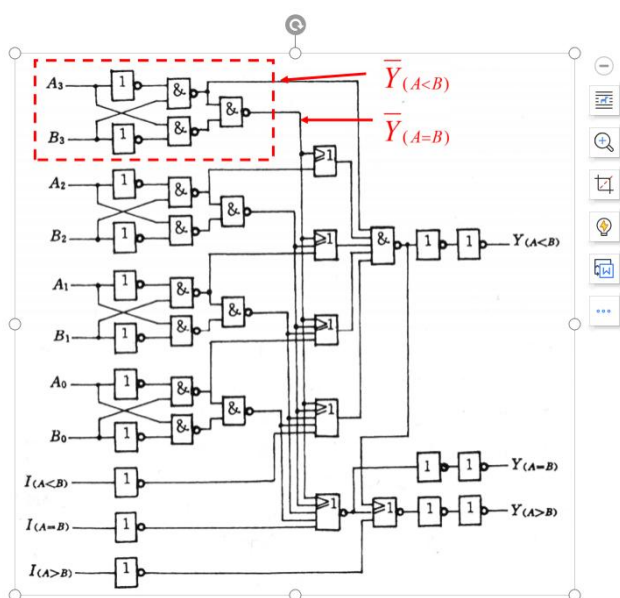




## ——加法器(Adder)

### 一、1 位加法器

 
#### 1、半加器(Half Adder)


若不考虑有来自低位的进位将两个 1 位二进制数相加，称为半加。实现半加运算的电路叫做半加器。半加器的真值表、逻辑表达式、电路图和惯用符号如下所示：



半加器的电路图和惯用逻辑符号

#### 2、全加器(Full Adder)

 


 

## 二、多位加法器
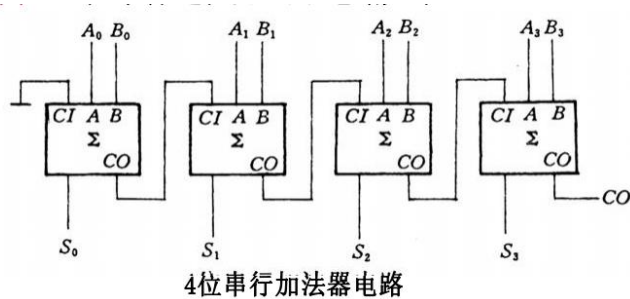
### 1、串行进位加法器


原理：依次将低位全加器的进位输出端 CO 接到高位全加器的进位输入端 CI 即可构成多位串行加法器。



**用举例：多人表决电路。**


串行进位加法器的优点：电路结构比较简单； 缺点：运算速度慢。

**例： 4片74283级联成16位二进制加法电路的电路为：**

 

## 三、用加法器设计组合逻辑电路


对“变量+变量”或“变量+常量”类型的逻辑函数用加法器设计起来非常简单。

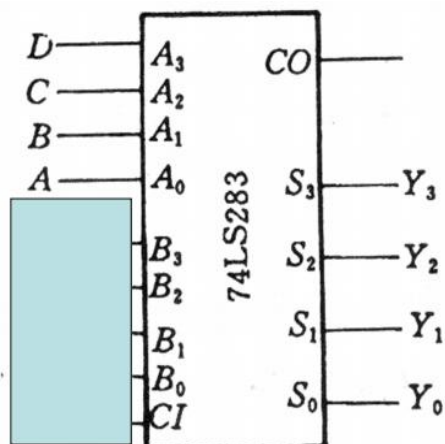

## ——产生的竞争冒险的原因 不考虑门的延时时间



## 考虑门的延时时间, 当A=0 B=1

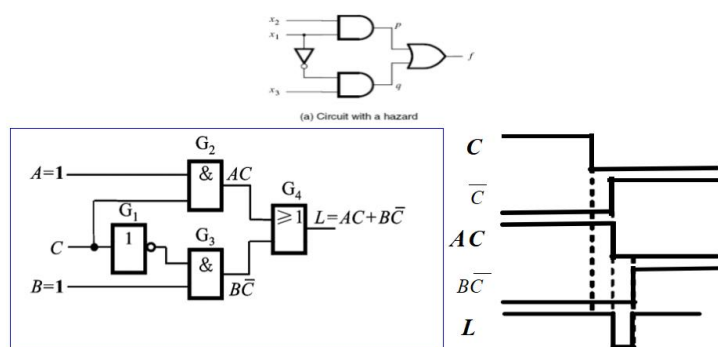

**竞争：**当一个逻辑门的两个输入端的信号同时向相反方向变化，而变化的时间有差异的现象。

**冒险：**两个输入端的信号取值的变化方向是相反时，如门电路输出端的逻辑表达式简化成两个互补信号相乘或者相加，由竞争而可能产生输出干扰脉冲的现象。

**成因：**当两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变时(一个从1变为0，一个从0变为1)，由于存在时刻上的差异，使两个信号在  $t$  的极短时间内同时为高电平或低电平，从而产生尖峰脉冲，不符合门电路稳态下的逻辑功能，产生内部噪声。

**竞争：**门电路两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变(一个从1变为0，一个从0变为1)的现象叫竞争。有竞争不一定产生尖峰脉冲。由于竞争而在电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象叫做竞争—冒险。

## 二、检查竞争—冒险现象的方法

- 1、可通过逻辑函数式判断组合逻辑电路中是否有竞争—冒险存在。只要输出端的逻辑函数在一定条件下能化简成  $Y = A + A$  或  $Y = A \cdot A$  的形式，则可判定存在竞争—冒险(此方法适用于任何瞬间只可能有一个输入变量改变状态的情况)。
- 2、用计算机辅助分析，运行数字电路的模拟程序。
- 3、用实验检查。

## 三、消除竞争—冒险现象的方法

### (一)接入滤波电容

尖峰脉冲一般都很窄(几十 ns 以内)，只要在输出端并接一个很小的滤波电容  $C_f$  (TTL 电路中通常为几十~几百皮法)，就足以将尖峰脉冲的幅度削弱至门电路的阈值电压以下。

优点：简单易行。

缺点：增加了输出电压波形的上升和下降时间，使波形变坏。

### (二)引入选通脉冲

优点：简单，不需增加电路元件。

缺点：正常的输出信号也将变成脉冲信号，宽度与选通脉冲相同，且此选通脉冲必须与输入信号同步。

### (三)修改逻辑设计

有时可用增加冗余项的方法消除竞争—冒险现象。


例：将  $Y = AB + AC$  化成  $Y = AB + AC + BC$  可使电路功能不变，而消去  $B=C=1$  时的竞争—冒险现象。

$$f = x_1x_2 + \overline{x_1}x_3 \quad f = x_1x_2 + \overline{x_1}x_3 + x_2x_3$$

优点：运用得当可收到令人满意的结果。

缺点：有利条件并不是任何时候都存在，其适用范围是有限的。

 **例：**将  $Y = AB + \overline{A}C$  化成  $Y = AB + \overline{A}C + BC$ ，可使电路功能不变，而消去  $B=C=1$  时的竞争—冒险现象。



修改逻辑设计消除竞争—冒险现象的示意图

## Verilog组合逻辑电路与 时序逻辑电路

**8 - 3 编码器**是将 2 的 n 次方个分离的信息以 n 个二进制代码来表示。

```
module bianma8_3(i, y);
input[7:0] i;
output[2:0] y;
reg[2:0] y;
always @ (i)
begin
case(i[7:0])
8' b00000001: y[2:0] = 3' b000;
8' b00000010: y[2:0] = 3' b001;
8' b00000100: y[2:0] = 3' b010;

8' b00001000: y[2:0] = 3' b011;
8' b00010000: y[2:0] = 3' b100;
8' b00100000: y[2:0] = 3' b101;

8' b01000000: y[2:0] = 3' b110;
8' b10000000: y[2:0] = 3' b111;
default: y[2:0] = 3' b000;
endcase
end
endmodule
```

**3 - 8 译码器**是将 n 个二进制选择线, 最多译码成 2 的 n 次方个分离的信息以来表示。

```
module decoder3_8
(y, a, g1, g2, g3);
output[7:0] y;
input[2:0] a;
input g1, g2, g3;
reg[7:0] y;
```

```
always @ (a, y, g1, g2, g3)
begin
if(g1 == 0) y = 8'b1111_1111;
else if(g2 == 1) y = 8'b1111_1111;
else if(g3 == 1) y = 8'b1111_1111;
else
case(a[2:0])
3'b000: y[7:0] = 8'b1111_1110;
3'b001: y[7:0] = 8'b1111_1101;
3'b010: y[7:0] = 8'b1111_1011;
3'b011: y[7:0] = 8'b1111_0111;
3'b100: y[7:0] = 8'b1110_1111;
3'b101: y[7:0] = 8'b1101_1111;
3'b110: y[7:0] = 8'b1011_1111;
3'b111: y[7:0] = 8'b0111_1111;
default: y[7:0] = 8'b1111_1111;
endcase
end
endmodule
```

```
module decoder3_8(y, a, g1, g2, g3);
output[2:0] y;
input[2:0] a;
input g1, g2, g3;
reg[2:0] y;
always @ (a, g1, g2, g3)
begin
if(g1 ==0) y = 8'b1111_1111;
else if(g2 ==1) y = 8'b1111_1111;
else if(g3 ==1) y = 8'b1111_1111;
else
begin
y = 8'b0000_0001<<a;
y = ~y;
end
end
endmodule
```

**四选一数据选择器：**对四个数据源进行选择使用两位地址码 A1A0 产生地址信号来选择输出。

```

module mux41(y, g, d0, d1, d2, d3, a);
output y;
input[1:0] a;
input g;
input d0, d1, d2, d3;
reg y;
always @ (d0, d1, d2, d3, a, g)
begin
if(g ==0) y = 0;
else begin
case(a[1:0])
2'b00: y = d0;
2'b01: y = d1;
2'b10: y = d2;
2'b11: y = d3;
end
end
endmodule

```

case语句实现

```

module mux41(y, g, d0, d1, d2, d3, a);
output[2:0] y;
input[1:0] a;
input g;
input d0, d1, d2, d3;
reg[2:0] y;
wire nota1, nota2, x1, x2, x3, x4;
not (nota1, a[1]),
(nota2, a[2]);
and (x1, d0, nota1, nota[0]);
(x2, d1, nota1, a[0]);
(x3, d2, a[1], nota[0]);
(x4, d3, a[1], a[0]);
or (y, x1, x2, x3, x4);
endmodule

```

门元件实现

```

module mux4_1a(y, g, d0, d1, d2, d3, a);
output y;
input[1:0] a;
input g;
input d0, d1, d2, d3;
reg y;
assign y =
((d0&~a[1]&~a[0])|(d1&~a[1]&a[0])
|(d2&a[1]&~a[0])|(d3&a[1]&a[0]))&g;
endmodule

```

数据流方式实现

```

module mux4_1a(y, g, d0, d1, d2, d3, a);
output y;
input[1:0] a;
input g;
input d0, d1, d2, d3;
reg y;
assign y =
g?(a[1]?(a[0]?d3:d2):(a[0]?d1:d0)):0;
endmodule

```

条件运算符描述实现

数据分配器实现的功能与数据选择器相反。数据分配器是将一个数据源根的数据根据需要送到不同的通道上，实现数据分配功能的逻辑电路成为数据分配器。

```

module dmux (y0, y1, y2, y3, din, sel);
output y0, y1, y2, y3;
input[1:0] sel;
input din;
reg y0, y1, y2, y3;
always @ (din, sel)
begin
y0 = 0; y1 = 0; y2 = 0; y3 = 0;
case(sel[1:0])
2'b00: y0 = din;
2'b01: y1 = din;
2'b10: y2 = din;
2'b11: y3 = din;
default:;
endcase
end
endmodule

```

```

module comparator (y1, y2, y3, a, b);
output y1, y2, y3;
input[3:0] a, b;
reg y0, y1, y2, y3;
always @ (a, b)
begin
if(a > b) begin
y1 = 1; y2 = 0; y3 = 0;
end
else if(a == b) begin
y1 = 0; y2 = 1; y3 = 0;
end
else if(a < b) begin
y1 = 0; y2 = 0; y3 = 1;
end
end
endmodule

```

数值比较器



```
//4位全加器的行为描述
module add4 (cin, sum, cout, a, b);
    output[3:0] sum;
    output cout;
    input[3:0] a, b;
    input cin;
    reg cout;
    reg[3:0] sum;
    always @ (*)
    begin
        {cout, sum} = a + b + cin;
    end
endmodule
```

#### 超前进位加法器

```
module fulladd4(sum, c_out, a, b, cin);
    output [3:0] sum;
    output c_out;
    input [3:0] a, b;
    input cin;
    wire p0, g0, p1, g1, p2, g2, p3, g3;
    wire c4, c3, c2, c1;
    assign p0 = a[0] ^ b[0];
    p1 = a[1] ^ b[1];
    p2 = a[2] ^ b[2];
    p3 = a[3] ^ b[3];
    assign g0 = a[0] & b[0];
    g1 = a[0] & b[1];
    g2 = a[0] & b[2];
    g3 = a[0] & b[3];
```

```
    assign c1 = g0 | (p0 & cin),
           c2 = g1 | (p1 & c1),
           c3 = g2 | (p2 & c2),
           c4 = g3 | (p3 & c2);

    assign sum[0] = p0 ^ cin;
    sum[1] = p1 ^ c1;
    sum[2] = p2 ^ c2;
    sum[3] = p3 ^ c3;

    assign cout = c4;
endmodule
```

```
//混合方式
module add1 (cin, sum, cout, a, b);
    output sum, cout;
    input a, b;
    reg cout, m1, m2, m3;
    wire s1;
    xor (s1, a, b);
    always @ (a, b, cin)
    begin
        m1 = a & b;
        m2 = a & cin;
        m3 = cin & b;
        cout = (m1 | m2) | m3;
    end
    assign sum = s1 ^ cin;
endmodule
```

```
//行为描述，4位全减器
module sub4 (cin, dout, cout, a, b);
    output[3:0] dout;
    output cout;
    input[3:0] a, b;
    input cin;
    reg[3:0] dout;
    reg cout;
    always @ (a, b)
    begin
        {cout, dout} = a - b - cin;
    end
endmodule
```

#### 分为两类：

① 连续赋值语句——assign语句，用于对wire型变量赋值，是描述组合逻辑最常用的方法之一。

[例] assign c=a&b; //a、b、c均为wire型变量

② 过程赋值语句——用于对reg型变量赋值，有两种方式：

➢ 非阻塞 (non-blocking)赋值方式：

赋值符号为<=，如 b <= a；

➢ 阻塞 (blocking)赋值方式：


赋值符号为=，如 b = a；

## 1. 非阻塞赋值方式

注：c的值比b的值落后一个时钟周期！

```
always @(posedge clk)
begin
    b <= a;
    c <= b;
end
```

非阻塞赋值在  
块结束时才完  
成赋值操作！

 


非阻塞的意思是每条赋值语句的结果直到 **always** 块的结尾才能看到。

**always** 块中所有非阻塞赋值语句在求值时所用的值全部都是进入 **always** 时，各个变量已具有的值。

## 2. 阻塞赋值方式

```
always @(posedge clk)
begin
    b = a;
    c = b;
end
```

阻塞赋值在**该语句**  
结束时就完成  
赋值操作！

 


注：在一个块语句中，如果有多条阻塞赋值语句，在前面的赋值语句没有完成之前，后面的语句就不能被执行，就像被阻塞了一样，因此称为**阻塞赋值方式**。

这里c的值与b的值一样！

```

87 module example7_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);
88     input x1, x2, x3, Clock;
89     output reg f, g;
90     always @(posedge Clock)
91     begin
92         f = x1 & x2;
93         g = f | x3;
94     end
95 endmodule


```

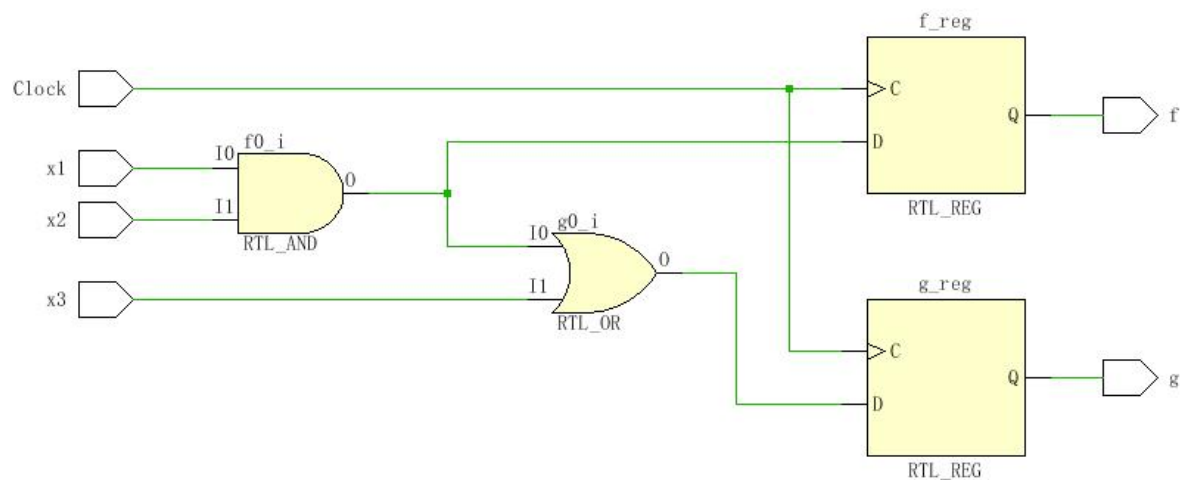

```

87 module example7_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);
88     input x1, x2, x3, Clock;
89     output reg f, g;
90     always @(posedge Clock)
91     begin
92         f <= x1 & x2;
93         g <= f | x3;
94     end
95 endmodule

```

 

```

module cnt16 (cout, q, clk, clr, load, en, d);
  output[3:0] q; //输出
  output cout; //进位信号
  input clk, clr, load, en;
  input[3:0] d;
  reg[3:0] q;
  reg cout;
  always @ (posedge clk) begin
    if (clr) begin q <= 0; end
    else if (load) begin q <= d; end
    else if (en) begin
      q <= q + 1;
      if (q == 4'b1111) begin cout <= 1; end
      else begin cout <= 0; end
    end
    else begin q <= q; end
  end
end
endmodule

```

同步4位计数器，  
同步清零，同  
步置数。

```

module cnt24 (ten, one, cout, clk, clr);
  output[3:0] ten, one; //输出
  output cout; //进位信号
  input clk, clr;
  reg[3:0] ten, one;
  reg cout;
  always @ (posedge clk) begin
    if (clr) begin ten <= 0; one <= 0; end
    else begin
      if ({ten, one}) == 8'b0010_0011 //24十进制
        begin ten <= 0; one <= 0; cout <= 1; end
      else if (one == 4'b1001)
        begin one <= 0; ten <= ten + 1;
          cout <= 0; end
      else begin
        one <= one + 1; cout <= 0; end
      end
    end
  end
end
endmodule

```

同步24进制计  
数器，同步清  
零。



```

always @ (posedge clk)
begin
    if (reset) qout <= 0;
    else if (load) qout <= data;
    else if (cin) begin
        if(qout[3:0] == 9) begin
            qout[3:0] <= 0;
            if(qout[7:4] == 5) qout[7:4] <= 0;
            else qout[7:4] <= qout[7:4]+1;
        end
        else qout[3:0] <= qout[3:0]+1;
    end
end
assign cout = ((qout == 8'h59)&cin)?1:0;
endmodule

```

```

module count60(qout, cout,
data, load, cin, reset, clk);
output [7:0] qout;
output cout;
input [7:0] data;
input load, cin, clk, reset;
reg [7:0] qout;

```

#### 异步4位2进制计数器

```

always @ (posedge clk)
begin if(!rst) begin q[0] = 0; qn[0] = 1; end
    else begin q[0] = ~q[0]; qn[0] = ~qn[0]; end
end
always @ (posedge qn[0])
begin if(!rst) begin q[1] = 0; qn[1] = 1; end
    else begin q[1] = ~q[1]; qn[1] = ~qn[1]; end
end
always @ (posedge qn[1])
begin if(!rst) begin q[2] = 0; qn[2] = 1; end
    else begin q[2] = ~q[2]; qn[2] = ~qn[2]; end
end
always @ (posedge qn[2])
begin if(!rst) begin q[3] = 0; qn[3] = 1; end
    else begin q[3] = ~q[3]; qn[3] = ~qn[3]; end
end
endmodule

```

```

module yb_cnt4
(q, clk, rst);
output[3:0] q;
input clk, rst;
reg[3:0] q;
reg[3:0] qn;


```

#### 移位寄存器

```

module siso4 (dout, clk, din);//串入串出
output dout;//
input clk;
input din;
reg dout;
reg[3:0] q;
always @ (posedge clk)
begin
    q[0] <= din;
    q[3:1] <= q[2:0];
    dout <= q[3];
end
endmodule

```

 

```

module sipo (dout, din,clr,clk);//串入并出
output[4:0] dout;
input clk, din,clr;
reg[4:0] dout; //五位
always @ (posedge clk )
begin
    if(clr) begin
        dout <= 0;
    end
    else begin
        dout <= {dout, din};
    end
end
endmodule

```

#### 分频系数不是2的整数次幂

```

module div6(div6, clk);
output div6;
input clk;
reg div6;
reg[2:0] cnt;
always @ (posedge clk)
begin
    if (cnt == 3'b010) begin
        div6 <= ~div6;
        cnt <= 0;
    end
    else begin
        cnt <= cnt + 1;
    end
end
endmodule

```